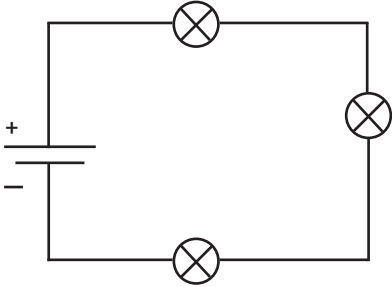


## Reihenschaltung

### Lösungen zum Material P1 - Reihenschaltung

1.



2. Alle Lampen in der aufgebauten Reihenschaltung sind abhängig voneinander mit der Spannungsquelle verbunden. Dreht man eine Lampe aus der Fassung, dann wird der Stromkreis unterbrochen und alle anderen Glühlampen gehen aus.

3.

